

Name: Nafinur Leo

Id: 2042195-1

* Here, $A = 4$

$B = 2$

$C = 1$


$D = 9$

$E = 5$


sequence \rightarrow

$B \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D \rightarrow B$

Decimal and Binary Sequence:-

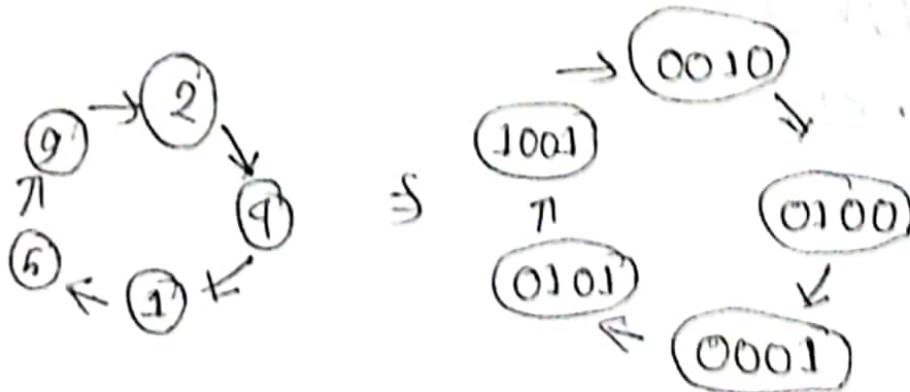

Number of flip flop:-

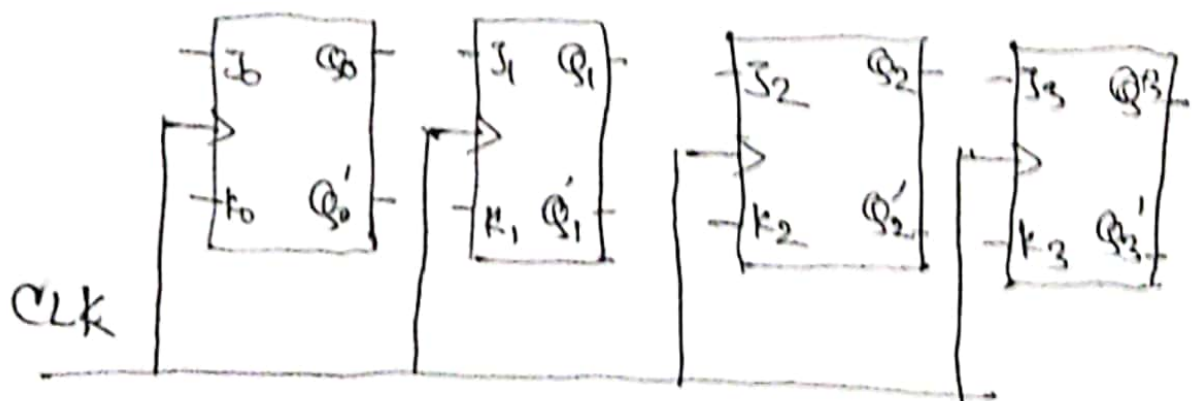

Sub: _____

Day: _____

Time: _____

Date: / /

Counter table: →

ID	Present state				Next state											
	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀	J	K	J	K	J	K	J	K
2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	X	X	1	1	X	0	X
4	0	1	0	0	0	0	0	1	1	X	0	X	X	1	0	X
1	0	0	0	1	0	1	0	1	X	0	0	X	1	X	0	X
5	0	1	0	1	1	0	0	1	X	0	0	X	X	X	1	X
9	1	0	0	1	0	0	1	0	X	1	1	X	0	X	X	1

Transition table:-

Q _p → Q _n	J		K		Comment
0 → 0	0	0	0	X	No change
	0	0	1	X	Reset
0 → 1	0	1	0	X	Set
	1	1	1	X	Toggle
1 → 0	0	X	1	1	Reset
	1	X	1	1	Toggle
1 → 1	0	X	1	0	No change
	1	X	0	0	Set

Q _p → Q _n	J	K
0 → 0	0	X
0 → 1	1	X
1 → 0	X	1
1 → 1	X	0

Filling Up K-maps:

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	X	X	X	0
01	1	X	X	X
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$$Z_0 = Q_0' Q_1'$$

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	X	0	X	X
01	X	0	X	X
11	X	X	X	X
10	X	1	X	X

$$K_0 = Q_3$$

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	X	0	X	X
01	0	0	X	X
11	X	X	X	X
10	X	1	X	X

$$Z_1 = Q_2' Q_1$$

$Q_3 Q_2 \backslash Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	X	X	X	1
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$$K_1 = 1$$

Sub: _____

Day: _____

Time: _____

Date: / /

$\begin{matrix} \phi_0 \phi_1 \\ \phi_3 \phi_2 \end{matrix}$	00	01	11	10
00	X	1	X	1
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	X	0	X	X

$$Z_2 = \phi_0 \phi_1$$

$\begin{matrix} \phi_0 \phi_1 \\ \phi_3 \phi_2 \end{matrix}$	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	1	1	X	X
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$$K_2 = 1$$

$\begin{matrix} \phi_0 \phi_1 \\ \phi_3 \phi_2 \end{matrix}$	00	01	11	10
00	X	0	X	0
01	0	1	X	X
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$$Z_3 = \phi_3 \phi_0$$

$\begin{matrix} \phi_0 \phi_1 \\ \phi_3 \phi_2 \end{matrix}$	00	01	11	10
00	X	X	X	X
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	X	1	X	X

$$K_3 = 1$$

Sub: _____

Final output Connections:

$$J_0 = Q_0' Q_1'$$

$$K_0 = Q_3$$

$$J_1 = Q_2' Q_1$$

$$K_1 = 1$$

$$J_2 = Q_0 Q_1$$

$$K_2 = 1$$

$$J_3 = Q_3' Q_0$$

$$K_3 = 1$$

Connecting the output connection in the diagram:

